

## ПАКЕТ ДЛЯ СТУДЕНТА

**Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (18 билетов).**

Комплект состоит из 18 билетов, каждый из которых включает 3 вопроса: первый и второй из них — теоретический, а третий предлагает решить расчётную задачу.

**Первый теоретический вопрос билетов:** устно ответить на вопрос.

**Второй вопрос билетов:** устно ответить на вопрос.

**В третьем вопросе билетов** вам предлагается решить расчётную задачу.

Полный ответ за все три вопроса билета оценивается по 10-балльной системе. За устный ответ максимально - 4 балла, за решение задачи - 2 балла.

1. Оценка **«Отлично»** выставляется в том случае, если студент получил 8-10 баллов. При этом он должен продемонстрировать высокий уровень знаний и умений по всем трём вопросам билета, набрав не менее 3 баллов за теоретический вопрос, не менее 3 баллов за второй теоретический вопрос и правильно решив предложенную задачу.

2. Оценка **«Хорошо»** выставляется при условии получения аттестуемым 6-7 баллов. При этом он должен показать понимание основного содержания всех трёх вопросов билета, набрав не менее 3 баллов за теоретический вопрос, не менее 2 баллов за второй теоретический вопрос и не менее 1 балла за решение задачи.

3. Оценка **«Удовлетворительно»** выставляется при получении 4-5 баллов. При этом студент должен показать владение основным содержанием не менее чем *по двум* вопросам билета. Например, набрав 2 балла за теоретический вопрос и решив задачу или частично выполнив второй теоретический вопрос.

**При проведении дифференцированный зачет по электротехнике можно использовать при необходимости:**

справочные таблицы физических величин;

плакаты и таблицы для ответов на теоретические вопросы;

приборы и материалы выполнения практических заданий;  
непрограммируемый калькулятор.

**Для подготовки ответа на вопросы билета вам предоставляется не менее 30 мин.**



## БИЛЕТ №2

**1 .Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается - медный или стальной при одной и той же силе тока ?**

- а) Медный
- б) Стальной
- в) Оба провода нагреваются одинаково
- г) Ни какой из проводов не нагревается

**2.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока амперметр показал 10 А. Чему будет равен ток в линейном проводе?**

- а) 10 А
- б) 17,3 А
- в) 14,14 А
- г) 20 А

**3.В поле электрически заряженного тела внесен заряд величиной  $Q = 0,2$  к. Определить силу, действующую на этот заряд, если напряженность поля в данной точке  $E = 16$  в/м.**

## БИЛЕТ №3

**1.Как изменится напряжение на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один элемент?**

- а) Не изменится
- б) Уменьшится
- в) Увеличится
- г) Для ответа недостаточно данных

**2 .Почему обрыв нейтрального провода четырехпроводной системы является аварийным режимом?**

- а) На всех фазах приёмника энергии напряжение падает.
- б) На всех фазах приёмника энергии напряжение возрастает.
- в) Возникает короткое замыкание
- г) На одних фазах приёмника энергии напряжение увеличивается, на других уменьшается.

**3 .Цепь переменного тока состоит из последовательно соединенных активного сопротивления 20 ом, индуктивного сопротивления 120 ом, и конденсатора сопротивлением 64 ом. Определить ток в цепи при напряжении 220 в.**

## БИЛЕТ №4

**4 .В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить потерю напряжения на зажимах в процентах.**

- а) 1 %
- б) 2 %
- в) 3 %
- г) 4 %

**2. Выберите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в трехфазной электрической цепи при соединении звездой.**

а)  $I_{л} = I_{ф}$

б)  $I_{л} = \sqrt{3} I_{ф}$

в)  $I_{ф} = \sqrt{3} I_{л}$

г)  $I_{ф} = \sqrt{2} I_{л}$

**3. Определить величину индуктированной э. д. с. В проводнике длиной 60 см, который перемещается в магнитном поле с индукцией 0,2 тл со скоростью 5 м/сек перпендикулярно магнитным силовым линиям.**

#### БИЛЕТ №5

**1. Электрическое сопротивление человеческого тела 3000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 380 В?**

а) 19 мА

б) 13 мА

в) 20 мА

г) 50 мА

**2. Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную сеть с напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп.**

а) Трехпроводной звездой.

б) Четырехпроводной звездой

в) Треугольником

г) Шестипроводной звездой.

**3. Трансформатор подключен к сети напряжением 220 в. Его первичная обмотка имеет 300 витков, а вторичная - 49. Определить напряжение вторичной обмотки.**

#### БИЛЕТ №6

**1. Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе?**

а) Оба провода нагреваются одинаково;

б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром;

в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром;

г) Проводники не нагреваются;

**2. Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении потребителей электроэнергии треугольником.**

а)  $I_{л} = I_{ф}$

б)  $I_{л} = \sqrt{3} * I_{ф}$

в)  $I_{ф} = \sqrt{3} * I_{л}$

г)  $I_{л} = \sqrt{2} * I_{ф}$

**3. Цепь переменного тока состоит из последовательно соединенных активного сопротивления 20 ом, индуктивного сопротивления 120 ом и конденсатора сопротивлением 64 ом. Определить ток в цепи при напряжении 220 в.**

#### БИЛЕТ №7

**1. В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей электропроводностью?**

а) В стальных

б) В алюминиевых

в) В стальалюминиевых

г) В медных

**2. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, активная мощность 380 Вт. Найти коэффициент мощности.**

а)  $\cos \varphi = 0.8$

б)  $\cos \varphi = 0.6$  г)  $\cos \varphi = 0.4$

в)  $\cos \varphi = 0.5$

**3. К трехфазной сети с линейным напряжением 380 в. подключен электродвигатель, обмотки которого соединены в звезду. Определить ток в линейных проводах, если сопротивление каждой обмотки составляет 44 ом.**

### БИЛЕТ №8

**1. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении потребителей, сопротивление которых по 10 Ом?**

а) 20 Ом

б) 5 Ом

в) 10 Ом

г) 0,2 Ом

**2. В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на 220 В. Как следует соединить обмотки двигателя?**

а) Треугольником

б) Звездой

в) Двигатель нельзя включать в эту сеть

г) Можно треугольником, можно звездой

**3. Три одинаковых сопротивления величиной по 40 ом соединены треугольником и включены в сеть трехфазного тока с линейным напряжением 380 в. Определить линейные и фазные токи.**

### БИЛЕТ №9

**1. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД ?**

а) КПД источников равны.

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением.

в) Источник с большим внутренним сопротивлением.

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД.

**2. Линейный ток равен 2,2 А. Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка соединена звездой.**

а) 2,2 А

б) 1,27 А

в) 3,8 А

г) 2,5 А

**3. Определить ток, текущий по катушке индуктивности с активным сопротивлением 10 ом и индуктивным сопротивлением 6 ом, если она включена на напряжение 220 в.**

### БИЛЕТ №10

**1. В электрической схеме два резистивных элемента соединены последовательно. Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если  $R_1 = 100 \text{ Ом}$ ;  $R_2 = 200 \text{ Ом}$ ?**

- а) 10 В  
б) 300 В  
в) 3 В  
г) 30 В

**2. В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А. Рассчитать фазный ток, если нагрузка соединена треугольником.**

- а) 2,2 А  
б) 1,27 А  
в) 3,8 А  
г) 2,5 А

**3. В цепь переменного тока напряжением 220 в. включен потребитель, имеющий активное сопротивление 52 ом, индуктивное сопротивление 50 ом и емкостное сопротивление 11 ом. Определить активную, реактивную и полную мощности потребителя.**

### БИЛЕТ №11

**1 . Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному соединению ветвей?**

- а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.  
б) Ток во всех ветвях одинаков.  
в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы  
г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях схемы.

**2 . Угол сдвига между тремя синусоидальными ЭДС, образующими трехфазную симметричную систему составляет:**

- а)  $150^\circ$   
б)  $120^\circ$   
в)  $240^\circ$   
г)  $90^\circ$

**3. Обмотки электродвигателя, рассчитанного на 1410 об/мин, создают магнитное поле, имеющее две пары полюсов.**

### БИЛЕТ №12

**1. Какие приборы способны измерить напряжение в электрической цепи?**

- а) Амперметры  
б) Ваттметры  
в) Вольтметры  
г) Омметры

**2. Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи, соединенной звездой быть равным нулю?**

- а) Может  
б) Не может  
в) Всегда равен нулю  
г) Никогда не равен нулю.

**3. Каждую мощность имеет электродвигатель, включенный в сеть напряжением 220 в. в потребляющий ток 7 а?**

### БИЛЕТ №13

1. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение?

- а) Последовательное соединение                      б) Параллельное соединение  
в) Смешанное соединение                              г) Ни какой

2. Нагрузка соединена по схеме четырехпроводной цепи. Будут ли меняться фазные напряжения на нагрузке при обрыве нулевого провода: 1) симметричной нагрузки 2) несимметричной нагрузки?

- а) 1) да 2) нет                                              б) 1) да 2) да

3. Нагревательный элемент сопротивлением 23 Ом питается от аккумулятора, э. д. с. которого равна 120 В, а внутреннее сопротивление - 2 Ом. Определить ток в цепи.

### БИЛЕТ №14

1. Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 100 В?

- а) 50 А                                                      б) 5 А  
в) 0,02 А                                                г) 0,2 А

2. Каково соотношение между амплитудным и действующим значением синусоидального тока.

- а)  $I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$                                               б)  $I = I_{\max} * \sqrt{2}$   
в)  $I = I_{\max}$                                               г)  $I = I_{\max} / 2$

3. Два сопротивления величиной  $R_1 = 16$  Ом и  $R_2 = 6$  Ом включены так, как показано на рисунке. Определить показания вольтметров, если в цепи течет ток 5 А.

### БИЛЕТ №15

11. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением 10 Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток до разветвления.

- а) 40 А                                                      б) 20 А  
в) 12 А                                                      г) 6 А

2. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию:

- а) магнитного поля                                      б) электрического поля  
в) тепловую                                              г) магнитного и электрического полей

3. Определить общее сопротивление параллельно соединенных потребителей с сопротивлениями 12, 8 и 24 Ом.

